

绿色方三灯套件购买地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9859492613>


红色方三灯套件购买地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9745951445>

新款方三灯手机万能充电器制作资料

当今社会，手机几乎人手一部，为手机充电便是经常性的行为，各式各样的手机电池万能充电器也应运而生，有相当一部分人正在使用这类万能充电器为手机电池充电。这些充电器电路简单、成本低廉，但其内部大都采用了一个小型的开关电源电路，对于初学者而言，若能亲自动手组装一个手机万能充，并绘制其电路、剖析其原理，不失为入门学习开关电源原理和充电原理的一个好途径。

电路原理如图 1 所示，该手机万能充电器套件制成后，适合充容量为 250~3000mA 锂离子、镍氢电池；设电池检测、充电指示、电源指示三个指示灯，充电饱和后充电指示灯熄灭；内设自动极性识别线路，可自动识别电池极性；输出电压为标准 4.2V，能自动调整输出电流，使电池达到最佳充电状态，可保护电池，延长电池的使用寿命，是移动电话的理想伴侣。本套件采用分立元件的开关电源电路，特别适合学校教学，具有制作成功率高、电路可靠、体积小、重量轻、效率高等优点。学生能学以致用，迅速提高学习兴趣。

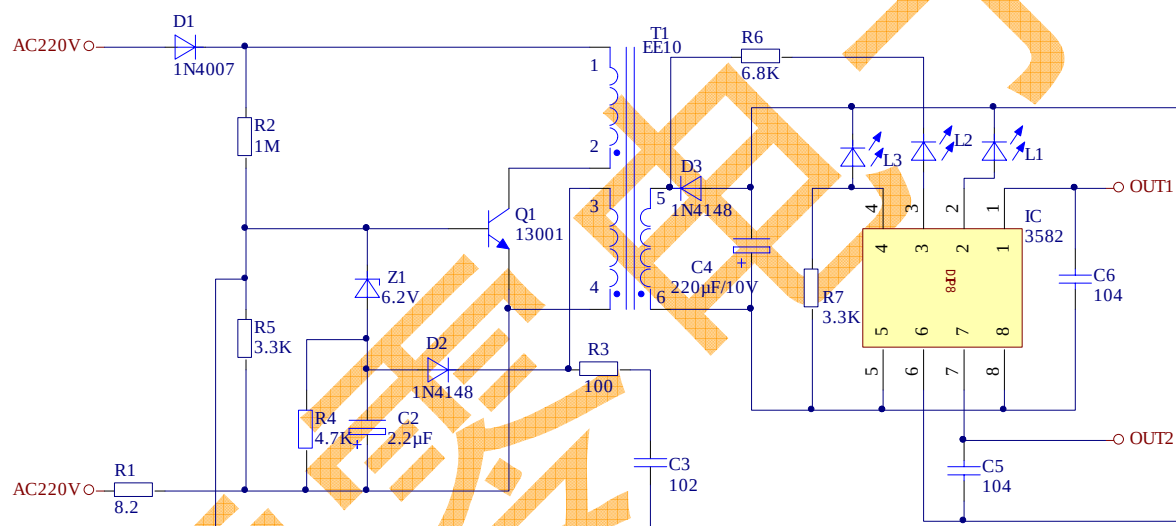主要技术参数是输入：AC220V50/60HZ。卡针处输出：DC4.2V，70-100mA 左右



一、电路工作原理

本电路由开关电源和充电电路两部分组成。图 1 是电路原理图，本电路完全根据实物绘制整理。

1、电路组成


从原理图中可知，该万能充实质就是一个小型开关电源电路，整个电路大致可分为以下几个部分：输入整流电路、开关振荡电路、过压保护电路、次级整流滤波电路、状态指示电路、自动识别极性充电电路等。

2、开关稳压电源电路基本工作原理

当充电器插到交流电源上后，220V 交流电压经 D1 半波整流、得到约 300V 左右的脉动直流电压。由 Q1、T1、R1、R2、R3、R5、R6、C3 等元件组成的开关振荡电路将直流转换为高频交流，振荡过程如下。通电瞬间，+300V 电压通过启动电阻 R2 为开关管 Q1 提供从无到有增大的基极电流 I_B ，Q1 集电极也随之产生从无到有增大的集电极电流 I_C ，该电流流经开关变压器 T1 的 1-2 绕组，产生上正下负的自感应电动势，同时在 T1 的正反馈绕组 3-4 中也感应出上正下负的互感电动势，该电动势经 R3、C3 等反馈到 Q1 的基极，使 I_B 进一步增大，这是一个强烈的正反馈过程。

绿色方三灯套件购买地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9859492613>

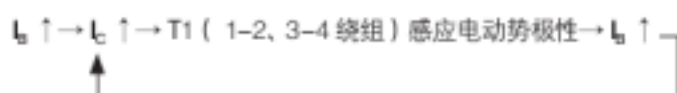红色方三灯套件购买地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9745951445>



在这个正反馈的作用下，Q1 迅速进入饱和状态，变压器 T1 储存磁场能量。此后正反馈绕组不断的对电容 C3 充电，极性为上正下负，从而使 Q1 基极电压不断下降，最后使 Q1 退出饱和状态，T1 1-2 绕组的电流呈减小趋势，T1 各绕组的感应电动势全部翻转，此时 T1 3-4 绕组的感应电动势极性为上负下正，该电动势反馈到 Q1 的基极后，使 IB 进一步减小，如此循环，进入另一个强烈正反馈过程，使 Q1 迅速截止。随后 C1 在自身放电及 +300V 对它的反向充电的作用下，又使 Q1 基极电压回升，进入下一轮循环，从而产生周期性的振荡，使 Q1 工作在不断的开、关状态下。在 Q1 截止期间，T1 次级绕组（5-6 绕组）感应电动势的极性为上负下正，此时 D3 导通，该电动势对电容 C4 充电，在 C4 上得到约 10V（带负载时约 7.6V）左右的直流电压，向负载供电。在 T1 正反馈绕组外还设有由 D2、Z1、C2 组成的过压保护电路，当 220V 电源电压异常升高导致输出电压也升高时，过压保护电路中的稳压二极管 Z1 将反向击穿导通，使开关管停振，输出端无电压，起到保护作用。

3.充电电路工作原理

该充电器采用了专用芯片 MT3582C，可靠性高，充电效果也好，该电路元件很少，安装成功率高，工作稳定可靠。

MT3582C 引脚功能：

1 脚：接被充电电池
2 脚：接充电指示灯
3 脚：接充电指示灯
4 脚：接电源指示灯
5 脚：模式选择（该脚接 Vdd 时，充电指示为 2 灯或 3 灯模式，接 GND 时七彩灯指示模式）

6 脚：GND

7 脚：接被充电电池

8 脚：电源正极 Vdd 该充电器具有自动识别极性功能，即无论电池极性如何，该电路均能保证按正确的极性为电池充电。

L3 为电源指示灯，充电器插上 220V 交流电或接上电池时，该灯即发光，L2 为充电指示灯，在充电过程中不断闪烁，直至电池充满后熄灭，L1 为饱和指示灯，充电过程中熄灭，充满后点亮，一般安装绿色指示灯。

二、电路板的安装

1.元件清单

规格型号	编号	元件名称	数量
2.2μF	C2	电解电容	1
220μF/10V	C4	电解电容	1
102	C3	瓷片电容	1
104	C5, C6	瓷片电容	2
1N4007	D1	二极管	1
1N4148	D2, D3	二极管	2
EE10	EE10	开关变压器	1
3mm 白发红	L2, L3	发光二极管	2

绿色方三灯套件购买地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9859492613>

红色方三灯套件购买地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9745951445>

3mm 白发绿	L1	发光二极管	1
13001	Q1	三极管	1
8.2	R1	1/4W 电阻	1
1M	R2	1/16W 电阻	1
100	R3	1/16W 电阻	1
4.7K	R4	1/16W 电阻	1
3.3K	R5, R7	1/16W 电阻	2
6.8K	R6	1/16W 电阻	1
6.2V	Z1	1/2W 稳压二极管	1
MT3582C DIP 封装		集成电路	1
9*1.3 50mm 红色焊接线	OUT+ OUT-	连接导线	2
线路板 43*35mm		专用 PCB	1
底座：底座壳 1、扁插头 1、插头簧片 2、压簧块 1（凸面向下）、2.3*8 螺丝 1 面板：彩壳 1、面罩 1、防滑垫 2、透明壳 1、弹簧 1、小孔连接片 2、小孔触片 2、塑料压片 1、2*6 螺丝 1 外壳螺丝 2		方彩壳充电器外壳	1

2.元件的识别与选择（见图 2）

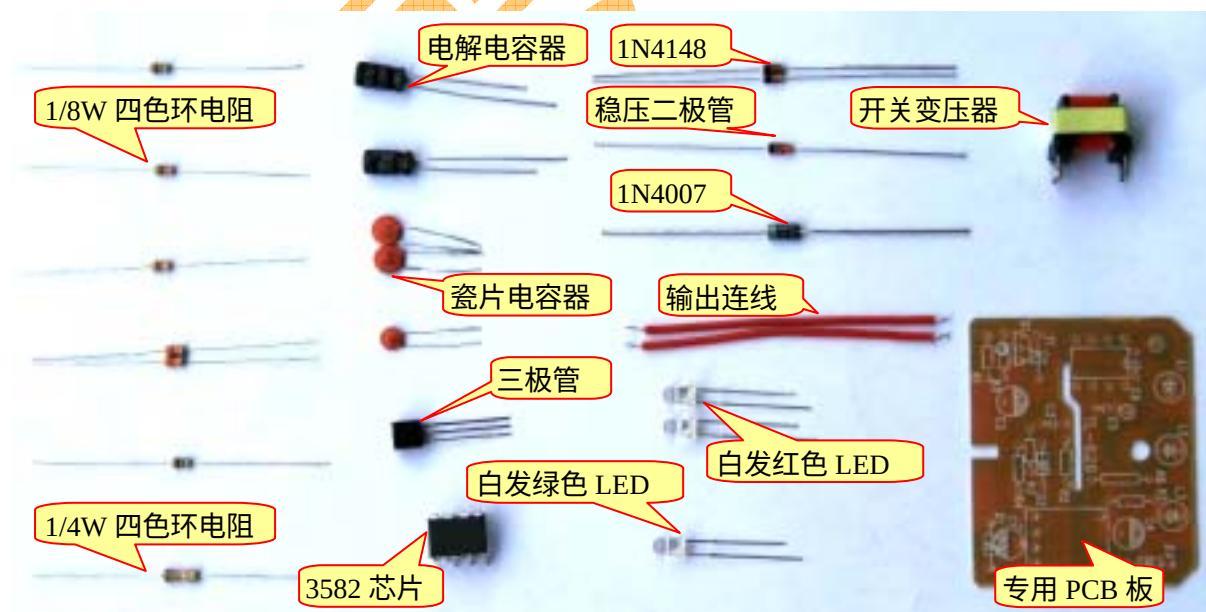


图 2 新款方三灯万能充电器元件组成图

3.电路板的安装：

(1) 安装小体积卧式元件

绿色方三灯套件购买地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9859492613>

红色方三灯套件购买地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9745951445>

(2) 小体积立式元件的安装

(3) 大体积元件的安装

(4) 将电路板装到壳体中

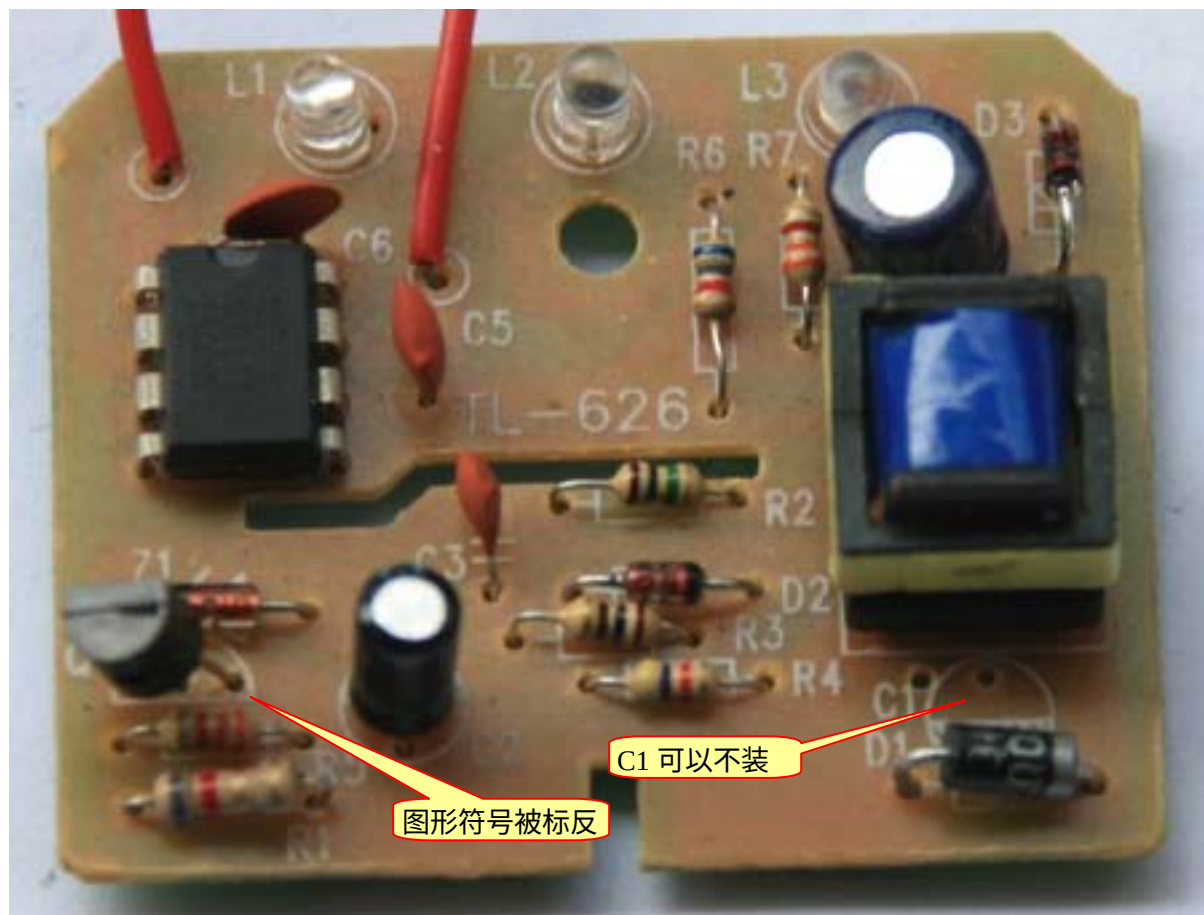


图3 新款方三灯万能充电器安装好后的效果图



图4 新款方三灯万能充电器安装好后的效果图

绿色方三灯套件购买地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9859492613>

红色方三灯套件购买地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9745951445>

绿色方三灯套件购买地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9859492613>

红色方三灯套件购买地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9745951445>

4. 电路装配中应注意的问题

装配完成后的电路板如图 3 所示。该万能充虽然电路简单、元器件数量不多，但是作为初学者在装配的过程中还是经常会出现各种各样的问题，主要有以下几个：

(1) 二极管装错

本电路中，D2、D3、Z1 三只二极管外形、颜色相似，体积小，型号字迹不易辨认，如不提醒，常有初学者将这三只二极管装错。确认是 1N4148 还是稳压二极管，可以用万用表的 R×10K 档进行测量，如果正反向都导通的是稳压管，否则是 1N4148。

(2) 三极管装错

Q1 (D13001) 一定要求测量准确后再安装。

(3) 其它常见错误

电解电容极性装错、色环电阻识别不熟导致装错、开关变压器安装前未测量确认三组绕组是否断线、发光二极管不懂判断极性导致装反等。

(4) 电路板本身的小错误

印板上 Q1 的图形符号方向是标反的，安装时需要反装，C1 可以不装。

5. 电路板安装完成后的调试

电路在安装完所有元件后，应反复检查确认无误后再通电试机。此外，两电源金属片与电路板相接触处的铜箔应进行镀锡，以防氧化，但不用将金属电源接触片焊死在上面。在不接充电电池的情况下，将本充电器插入 220V 插座后，若电源指示灯 L3 发光，则基本表示电路安装成功。当然，此时可装上一块充电电池进一步测试，若充电过程中，L2 闪烁发光，L1 熄灭，则整个电路安装成功。在保证安全的情况下，可测量、记录电路中各关键点电压，测量中应特别注意“冷地”、“热地”问题。有条件的可以加入隔离变压器进行测量。

6. 使用中的常见故障

该充电器在使用中容易损坏常见为开关管 Q1 击穿，同时也伴随 R1、R3 开路。可将 Q1 更换参数稍高的 D13003，能一定程度提高电路可靠性。

7. 特别建议

在今后的职业学校技能竞赛中，“电子产品装配与调试”项目不再采用往年让参赛选手对照已有原理图使用 PROTEL 软件进行抄画的模式，而是采用更加贴近实际的模式，对照实体电路反向绘制电路原理图，故在安装此电路前，对于高年级的学生，可以先只给出空电路板，要求学生对照电路板实物进行“抄板”训练，画出电路原理图，其后再给出该标准电路图进行对照，让学生逐步掌握“抄板”的技巧及电路图的规范画法。有条件的最好上机用 PROTEL DXP 2004 进行绘制。这对提高电子技术水平有很大的帮助。

三、电子产品电路安装评价标准。

(1) A级：焊接安装无错漏，电路板插件位置正确，元器件极性正确，接插件、紧固件安装可靠、牢固，电路板安装对位；整机清洁无污物。得10分。

(2) B级：元器件均已焊接在电路板上，但出现错误的焊接安装1元器件；或缺少1元器件或插件；或1个插件位置不正确或元器件极性不正确；或元器件、导线安装及字标方向未符合工艺要求；或1处出现烫伤和划伤处，有污物。得8~9分。

绿色方三灯套件购买地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9859492613>

红色方三灯套件购买地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9745951445>

(3) C级：缺少2元器件或插件；2个插件位置不正确或元器件极性不正确；或元器件、导线安装及字标方向未符合工艺要求；2处出现烫伤和划伤处，有污物。得6~7.9分。

(4) E级：有严重缺少（3个以上）元器件或插件；3个以上插件位置不正确或元器件极性不正确、元器件导线安装及字标方向未符合工艺要求；3处以上出现烫伤和划伤处，有污物。

黑色三灯套件地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9666623615>

绿色方三灯套件购买地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9859492613>

红色方三灯套件购买地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9745951445>

蓝色七彩套件购买地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9745753731>

红色七彩套件购买地址：<http://item.taobao.com/item.htm?id=9746236199>

零零电子科技

化整为零，聚零为整。培养电子兴趣，提升电子技能。

开发提供大量价廉物美的电子实训套件、竞赛套件、电子实训材料、实训工具、电子实训资料、大赛真题、电子教案、电子课件等，需要者请联系。

销售地址：重庆市江津区

联系电话：13635486218 15923576147

电子邮箱：lh51898@126.com 000@00dz.com

网站地址：<http://www.00dz.com>

淘宝地址：<http://00dz.taobao.com>