

电子产品装配与调试项目 教师组 竞赛试题


电子产品装配


这是由主控显示及红外发送单元两个部分组成。RS232 电路通过连接器 2 (JP1) 可以分别连接到主单片机 89S52 或发送单元单片机 89C2051。两个部分通过红外发光管和红外接收头进行数据传送,为便于调试,设置了连接器 1 (J1),可以通过短路块连接两个部分实现通信。

须注意数码管装配的方向,红外发射管和接收头都需要装的比较高,发射管装好以后,向左边弯折 90 度,以指向接收头,接收头的装配方向是面向发射管的。

连接器 J1 装两针,便于用短路块连接。JP1 不装配元件,根据需要,用短导线分别连接。如果用 89S52 进行串口通信,则 1-3、2-4 连接。

| 名称 | 型号参数 | 位号 | 封装 | 名称 | 型号参数 | 位号 | 封装 |
|------|----------|-----|-------|-------|---------|-----|----------|
| 电阻 | 1k | R3 | | 独石电容 | 334 | C6 | |
| 电阻 | 1k | R6 | | 独石电容 | 334 | C8 | |
| 排阻 | 1kx8 | R2 | | 独石电容 | 334 | C7 | |
| 排阻 | 1kx8 | R1 | | 独石电容 | 334 | C9 | |
| 排阻 | 4k7x8 | R7 | | 电阻 | 560 | R8 | |
| 排阻 | 4k7x8 | R4 | | 晶体管 | 9012 | Q1 | |
| 电阻 | 10k | R5 | | 连接器 1 | CON2 | J1 | 双针 |
| 电解电容 | 10uF | C13 | | 9 针接口 | DB9/M | J7 | |
| 电解电容 | 10uF | C1 | | 连接器 2 | 连接器 | JP1 | |
| 晶体 | 11.0592M | G1 | | 两位数码管 | LED8X2 | U8 | DIP24 改造 |
| 晶体 | 11.0592M | G2 | | 红外发光管 | LED | LD | |
| 电容 | 20p | C4 | | 发光管 | LED | D1 | |
| 电容 | 20p | C5 | | 发光管 | LED | D2 | |
| 电容 | 20p | C3 | | 集成电路 | MAX232 | U2 | DIP16 |
| 电容 | 20p | C2 | | 集成电路 | MAX813L | U3 | DIP8 |
| 集成电路 | 24002 | U4 | DIP8 | 按钮 | AN-56 | S2 | |
| 集成电路 | 89C2051P | U6 | DIP20 | 按钮 | AN-56 | S1 | |
| 集成电路 | 89\$52 | U1 | DIP40 | 按钮 | AN-56 | S4 | |
| 电阻 | 100 | R9 | | 按钮 | AN-56 | S3 | |
| 独石电容 | 224 | C12 | | 按钮 | AN-56 | K1 | |
| 独石电容 | 224 | C11 | | 按钮 | AN-56 | K2 | |
| 独石电容 | 224 | C10 | | 红外接收头 | HS38B | U5 | |
| | | | | 电源插座 | 电源 | J3 | |

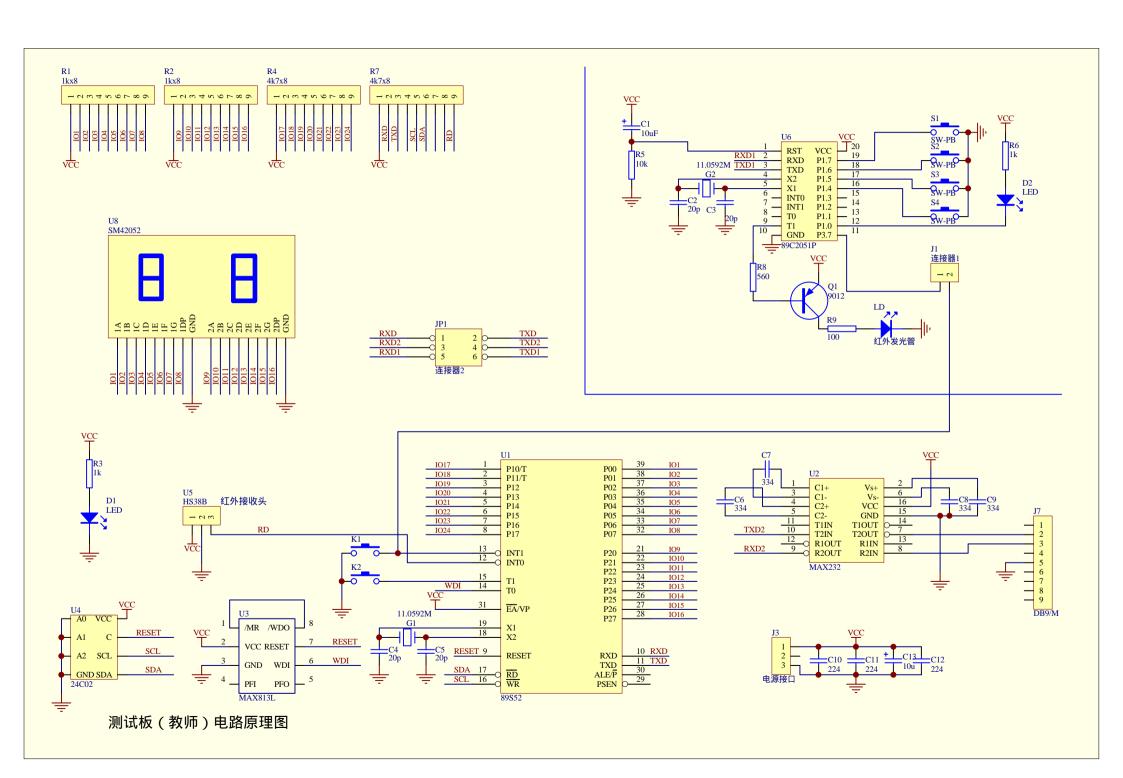

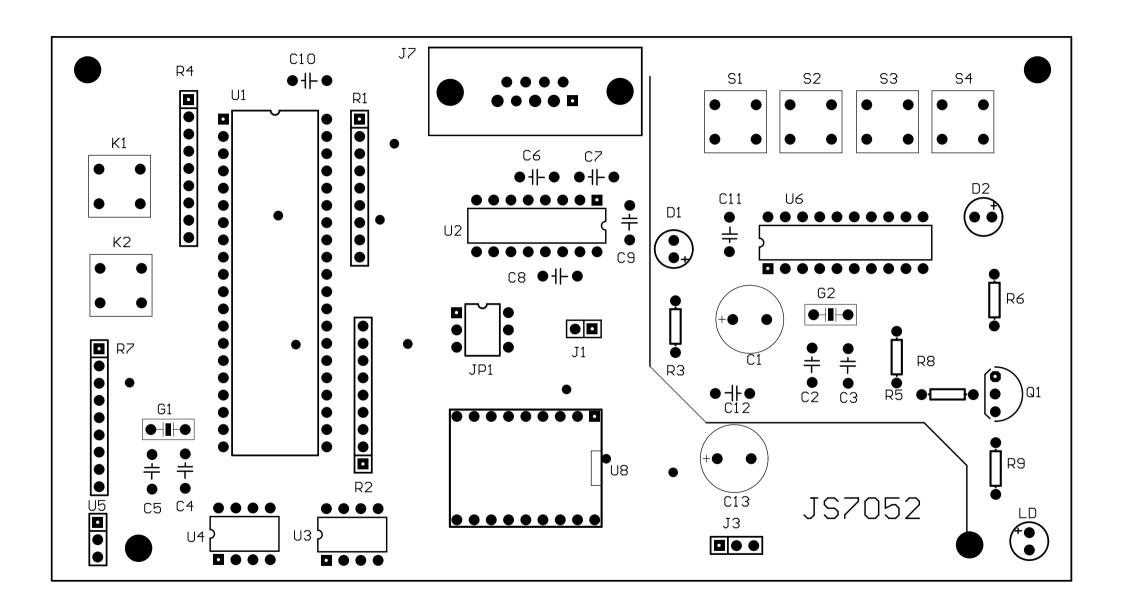

程序设计及调试

试题配有工具及器件数据文档,在发给参赛队员的 U 盘中。

其中,数码管的七段显示数据,也在数据文档中。

调试报告可以写在纸上,也可以是电子文档,连同设计文档一起存放在发给参赛队员的 U 盘中,以便于评委判分。

以下是在本电路板上可以实现的功能的细化描述 ,参赛选手可以在调试报告中申明自己 实现的功能 , 以便于评委判分。

实际上,扩展部分的给分不高,大约是调试部分总分的 20%,如果时间不充裕,建议不作扩展部分。

基本要求

- 1 . 由 PC 机串口根据协议(可以自定)发送数字,电路板上显示,并且 K1、K2 作加、减按钮,可以进行数字加减操作;
- 2. 可以在 PC 机上通过串口及协议,读、写 24C02;
- 3. 可以在 PC 机上通过串口及协议,发送倒计时数字,显示在电路板上,并由 K1 启动, 每秒减1倒计时,计时完成时,显示闪烁几次并熄灭。

扩展要求

- 4. 由 PC 机串口根据协议(可以自定)发送数字,通过红外传送,(并非通过 J1 连接) 在电路板上显示,并由 K1、K2 作加减按钮,可以进行数字加减操作;
- 5 . 按键 S1-S4,通过红外传送,电路板上显示相应的状态,最多可以有 15 种;
- 6 . 由 PC 机串口根据协议发送倒计时数字,通过红外传送,在电路板上显示,并由 K1 启动,1 秒间隔的倒计时,结束时有闪烁并熄灭。

一些可能的模块或步骤(用于项目没有完成时根据模块判分)

显示

两位 LED 数码管显示同样数字,K1 为数字增加按键,K2 为数字减小按键,一开机为零。即按键控制显示 00-99 变化。

串行通信控制

连接器 2 导线连接 JP1 1-3 和 2-4。

利用串口调试工具,在PC及上发送16进制数字,电路板上数码显示。如果PC机上发送的数字大于99,电路板通过串口向PC机发送字符0xee。

串行通信协议控制

连接器 2 导线连接 JP1 1-3 和 2-4。

可以自己定义通信协议。目标是,能够在 PC 机上通过不同的控制命令,控制电路板上显示数字。

如果不是自己定义通信协议,可以采用如下简易协议:

PC 机到电路板:

0xAA 0x00 数据 0xBB 控制显示命令

电路板到 PC 机:

响应控制显示命令 Oxee 错误

24C02 读写

连接器 2 导线连接 JP1 1-3 和 2-4。

可以自己定义通信协议。目标是,能够在PC机上通过控制命令,读、写电路板上24C02内的数据。

如果不是自己定义通信协议,可以采用如下简易协议:

PC 机到电路板:

0xAA 0x01 地址 数据 0xBB 24C02 写数据

0xAA 0x02 地址 0x00 0xBB 24C02 读数据

电路板到 PC 机:

响应 24C02 读命令 数据

倒计时显示

作一个秒为单位的倒计时显示程序。 控制数字(如 30)由 PC 机通过串口通信协议发送, 并在电路板上显示。

按 K1,开始倒计时,计时到 00 时,00 亮、灭闪烁 5次,最后灭。只亮两个小点。

装配 U6 及附加电路,基本状态

开机, D2 慢闪烁。

按 S1, S2, S3, S4 四个按钮任意一个, D2 快闪烁大约 5 秒钟。

扩展电路的按键传输

连接器 J1 使用短路块连接。

自己定义通信协议,将 S1-S4 按键的信息,传送到主芯片,并显示。

S1 按下,显示01; S2 按下,显示02; S3 按下,显示04; S4 按下,显示08。

扩展电路的串口传输

连接器 1 J1 使用短路块连接。连接器 2 导线连接 JP1 3-5 和 4-6。

自己定义通信协议,PC 机通过串口调试助手发送数据,在电路板的数码管上显示。

扩展电路的红外传输

连接器 1 J1 断开。连接器 2 导线连接 JP1 3-5 和 4-6。

使用 LD 红外发光管发送数据,红外接收头 U5 接收数据。

按键、串口传送的数据,均通过红外传送。

须注意,红外传送的 LD 是 38kHz 的频率,数据传送需要进行调制,可以参见红外接收头的数据文档。

印制电路板设计

选择 Protel 设计环境绘制原理图与 PCB 图。要求如下:

- 1、根据如下图所示电路, 绘制电路 SCH 图,采用 A4 图纸,带图框,标题栏只写图名,其余均不填写。进行 ERC 检查,生成电气检查文件、元件列表文件和网络表文件。
- 2、设计印制电路 PCB 图。印制电路板尺寸规定为 60mm×70mm。设计 PCB 板图时,原理电路图上的电源变压器、保险丝、电压(流)表、发光二极管、电位器均安装在机架前后面板上,故 PCB 板上只需布置相应接线焊盘即可。要求 PCB 板图整体布局合理,线条焊盘规范美观,元器件放置方向、位置符合技术实际要求。
- 3、完成以后,设计文件存放在 U 盘设计文件夹下,文件名使用本人参赛号。

